

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ВТОРОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ

10 КЛАСС


1. Применение различных шунтов и добавочных сопротивлений позволяют использовать миллиамперметр как для измерения токов в различных цепях электронных схем, так и напряжений. Если к миллиамперметру, рассчитанному на измерение максимальной силы тока 2 мА, подключить шunt сопротивлением 5 Ом, то цена деления шкалы прибора увеличится в 10 раз. Какое добавочное сопротивление необходимо подключить к миллиамперметру, чтобы его можно было бы использовать как вольтметр для измерения напряжений до 20 В?

РЕШЕНИЕ:

Дано: $I_A = 2 \text{ mA}$, $R_{u.u} = 5 \text{ Ом}$, $I_{u.zm.} = 10I_A$, $U_{u.zm.} = 20 \text{ В}$.

$R_{\text{доб.}} - ?$

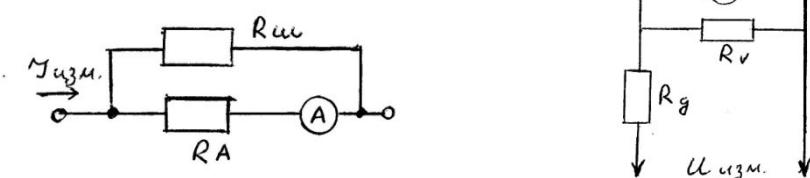
Как видно из схемы подключения шунта, при измерении токе $I_{u.zm.} = 20 \text{ мА}$, через миллиамперметр течет ток $I_A = 2 \text{ мА}$, а через шунт – ток шунта $I_{u.u} = I_{u.zm.} - I_A = 18 \text{ мА}$, т.е. $9I_A$. Падения напряжений на сопротивлении шунта $R_{u.u}$ и на сопротивлении амперметра R_A равны: $I_A \cdot R_A = I_{u.u} \cdot R_{u.u}$. Значит $R_A = 9R_{u.u} = 45 \text{ Ом}$.



При измерении напряжений сопротивление вольтметра R_V равно сопротивлению миллиамперметра R_A , ток протекающий через вольтметр соответствует току миллиамперметра I_A . Следовательно, падение напряжения на внутреннем сопротивлении вольтметра R_V равно $U_V = I_A \cdot R_A = 0,09 \text{ В}$. Значит, на добавочном сопротивлении падение напряжения равно $U_{\text{доб.}} = U_{u.zm.} - U_V = 20 - 0,09 = 19,91 \text{ В}$. Значит, $R_{\text{доб.}} = U_{\text{доб.}} / I_A = 19,91 / 2 \cdot 10^{-3} = 9955 \text{ Ом}$.

Ответ: необходимо подключить $R_{\text{доб.}} = 9955 \text{ Ом}$.

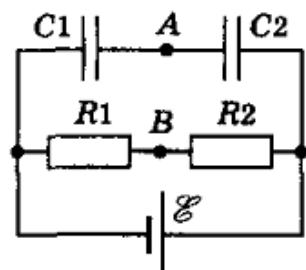2. На рисунке представлен участок схемы электронного прибора. Определите разность потенциалов между точками В и А. Параметры элементов схемы: резистор $R_1 = 1 \text{ Ом}$, резистор $R_2 = 10 \text{ Ом}$, конденсатор $C_1 = 1 \text{ мкФ}$, конденсатор $C_2 = 4 \text{ мкФ}$, ЭДС источника постоянного тока $\mathcal{E} = 10 \text{ В}$. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.



РЕШЕНИЕ:


Дано: $R_1 = 1 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$, $C_1 = 1 \text{ мкФ} = 10^{-6} \Phi$, $C_2 = 4 \text{ мкФ} = 4 \cdot 10^{-6} \Phi$, ЭДС источника $E = 10 \text{ В}$, $r = 0$.

$$\Phi_B - \Phi_A - ?$$

Так как ток течет от положительного полюса источника к отрицательному, то примем за нуль потенциал отрицательного полюса. Из схемы видно, что $\Phi_A = U_{CI}$, $\Phi_B = U_{RI}$. Вычислим эти напряжения. Так как конденсаторы C_1 и C_2 соединены последовательно, то их заряды равны, значит, $C_1 U_{CI} = C_2 U_{C2}$. Откуда следует, что $\frac{U_{CI}}{U_{C2}} = \frac{C_2}{C_1} = 4$. Значит, $U_{CI} = 4 U_{C2}$. Из схемы видно, что $U_{CI} + U_{C2} = E = 5 U_{C2} = 10$ В, значит $U_{C2} = 2$ В, $U_{CI} = \Phi_A = 8$ В. Вычислим $\Phi_B = U_{RI} = \frac{E \cdot R_1}{R_1 + R_2} \approx 0,91$ В. Таким образом, $\Phi_B - \Phi_A = 0,91$ В – 8 В = -7,09 В.

Ответ: разность потенциалов $\Phi_B - \Phi_A = -7,09$ В.

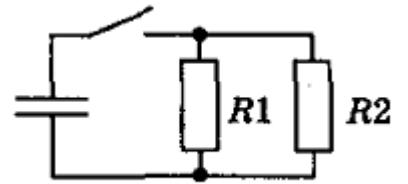3. На рисунке показан конденсатор емкостью 200 мкФ, заряженный от источника постоянного тока до напряжения 100 В. Конденсатор подключают с помощью ключа к двум параллельно соединенным резисторам сопротивлениями $R_1 = 10$ Ом и $R_2 = 20$ Ом. Какое количество теплоты выделится на каждом резисторе при полной разрядке конденсатора?



РЕШЕНИЕ:

Дано: $C = 200$ мкФ = $2 \cdot 10^{-4}$ Ф, $U_C = 100$ В, $R_1 = 10$ Ом, $R_2 = 20$ Ом.

$$Q_1 - ?, Q_2 - ?.$$

Согласно закону сохранения энергии, энергия заряженного конденсатора перейдет в тепловую энергию, которая выделится на резисторах. Поэтому можно записать $\frac{CU^2}{2} = Q_1 + Q_2$, причем,


$$Q_1 = I_1^2 \cdot R_1 \cdot t, \quad Q_2 = I_2^2 \cdot R_2 \cdot t. \quad \text{Вычислим } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{I_1^2 \cdot R_1}{I_2^2 \cdot R_2}. \quad \text{Так как резисторы включены параллельно, то}$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2, \text{ откуда } I_1 = \frac{I_2 R_2}{R_1}. \quad \text{Поэтому } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{I_2^2 \cdot R_2^2 \cdot R_1}{R_1^2 \cdot I_2^2 \cdot R_2} = \frac{R_2}{R_1} = 2, \text{ откуда следует, что } Q_1 = 2 Q_2,$$

$$\text{поэтому } 3Q_2 = \frac{CU^2}{2} = \frac{2 \cdot 10^{-4} \cdot 10^4}{2} = 1 \text{ Дж. Значит, } Q_2 = 1/3 \text{ Дж, } Q_1 = 2/3 \text{ Дж.}$$

Ответ: на резисторе R_1 выделится теплоты $Q_1 = 2/3$ Дж, на резисторе R_2 - $Q_2 = 1/3$ Дж

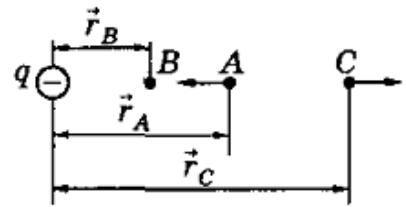4. В некоторой точке вакуумного электронного прибора находится неподвижный точечный заряд $q = -0,1 \text{ нКл}$. Электрон, приближаясь к заряду, в точке A , удаленной от заряда на расстояние $r_A = 0,2 \text{ м}$, имеет скорость $v = 10^6 \text{ м/с}$. На какое минимальное расстояние r_B электрон сможет приблизиться к заряду? Какой будет скорость электрона в точке C , удаленной от заряда на расстояние $r_C = 0,5 \text{ м}$?



РЕШЕНИЕ:

Дано: $q = -0,1 \text{ нКл} = 10^{-10} \text{ Кл}$, $r_A = 0,2 \text{ м}$, $v = 10^6 \text{ м/с}$, $r_C = 0,5 \text{ м}$.

$$r_B - ? \quad v_C - ?$$

Так как электрон движется в направлении силовых линий электрического поля к отрицательному заряду q , то его кинетическая энергия $W_{\text{кин.}}$ убывает и в точке B будет равна нулю, значит потенциальная энергия электрона в точке B $W_{B \text{ пот.}}$ увеличивается по сравнению с потенциальной энергией в точке A $W_{A \text{ пот.}}$ на величину кинетической энергии в точке A $W_{A \text{ кин.}}$.

Поэтому можно записать: $W_{B \text{ пот.}} = W_{A \text{ пот.}} + W_{A \text{ кин.}}$. $W_{B \text{ пот.}} = \Phi_B \cdot q_e = \frac{kqq_e}{r_B} = \frac{m_e v_A^2}{2} + \frac{kqq_e}{r_A}$, откуда

следует, что

$$r_B = \frac{kqq_e}{\frac{m_e v_A^2}{2} + \frac{kqq_e}{r_A}} = \frac{2r_A kqq_e}{r_A m_e v_A^2 + 2kqq_e} = \frac{2 \cdot 0,2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-10} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}}{0,2 \cdot 9,1 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{12} + 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-10} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19}} \approx 0,123 \text{ м.}$$

После остановки в точке B , электрон движется против силовых линий к точке C , поэтому его кинетическая энергия возрастает и в точке C будет равна уменьшению потенциальной энергии по сравнению с точкой B : $W_{C \text{ кин.}} = q_e (\Phi_B - \Phi_C) = \frac{m_e v_C^2}{2}$, откуда следует, что

$$v_C = \sqrt{\frac{2W_{C \text{ кин.}}}{m_e}} = \sqrt{\frac{2q_e kq \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_C} \right)}{m_e}} = 1,41 \cdot 10^6 \text{ м/с.}$$

Ответ: электрон сможет приблизиться к заряду на минимальное расстояние $r_B \approx 0,123 \text{ м}$,

скорость электрона в точке C равна $v_C = 1,41 \cdot 10^6 \text{ м/с.}$

5. Во внешнем однородном поле напряженностью E находится незаряженный плоский воздушный конденсатор. Площадь каждой пластины конденсатора равна S . Силовые линии электрического поля перпендикулярны пластинам. Какой заряд q окажется на каждой пластине конденсатора, если их накоротко замкнуть проводником?

РЕШЕНИЕ:

На пластинах незаряженного конденсатора будут индуцироваться заряды, поверхностная плотность которых равна $\sigma = q/S$. Поверхностная плотность заряда пластины зависит от

напряженности электрического поля $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{q}{2S\epsilon_0}$. Замыкание пластин конденсатора накоротко проводником приведет к увеличению площади заряда в 2 раза, т.к. любой проводник делает соединенные поверхности эквипотенциальными. Поэтому можно записать: $E = \frac{q}{2\epsilon_0 S} + \frac{q}{2\epsilon_0 S} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$. Откуда следует, что $q = \epsilon_0 S E$.

Ответ: на каждой пластине конденсатора окажется заряд $q = \epsilon_0 S E$.

6. В экспериментальной установке имеется стеклянный сосуд из которого выкачен воздух. В сосуде вдоль своей оси вращения перемещается металлическая пластина-мембрана. Предложите способ бесконтактного измерения расстояния от стенки сосуда до мембраны. Нарушать вакуум и вносить механические элементы внутрь сосуда нельзя.

РЕШЕНИЕ:

Перед нами типичная инженерная задача, для решения которой необходимо вспомнить, какие параметры меняются при движении мембраны? Один из приемлемых вариантов решения – измерять расстояние по изменению электрической емкости конденсатора, образованного подвижной мембранный и неподвижной стенкой сосуда (туда нужно поместить вторую обкладку). Также вполне применим оптический способ измерения расстояния. Оценивается оригинальность подхода и наличие вариантов решения.

7. При разработке интерактивной системы возникла необходимость изготовить датчик, способный на расстоянии (0,5...1м) определить присутствие человека. Предложите устройство оригинального датчика, при условии, что ультразвуковые и инфракрасные излучатели использовать нельзя.

РЕШЕНИЕ:

Один из возможных способов – использовать датчик изменения электрической емкости. Подобный эффект заложен в принцип работы интересного музыкального инструмента – терменвокса. Оценивается оригинальность подхода и наличие вариантов решения.