# Решения задач второго тура олимпиады «Высшая проба»

# «Электроника и вычислительная техника»

# 2019/2020 учебный год

# 9 класс

#### 1 задание


#### 1 задание

Из условий следует, что мы работаем со схемой на постоянном токе, т.к. E=10B. Соответственно через конденсатор C1 ток течь не будет, поэтому мы его сразу выключаем из всех дальнейших рассмотрений.

# $\Pi$ ункт A)

Миллиамперметр включили между точками b и d, плюсовым контактом в b.

### Получаем схему:

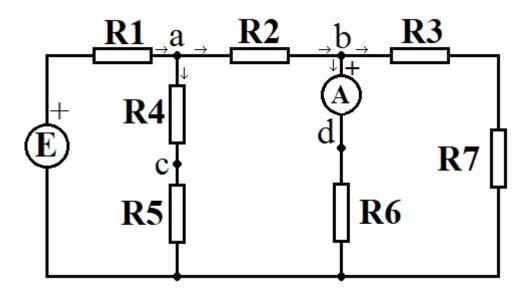

Из нее очевидно, что:

- R3 и R7 соединены последовательно (объединяем их в R37 = 350 Ом)
- R6 и R37 соединены параллельно (объединяем их в R637 = 145 Ом)
- R2 и R637 соединены последовательно (объединяем их в R2637 = 245 Ом)
- R4 и R5 соединены последовательно (объединяем их в R45 = 245 Ом)
- R45 и R2637 соединены параллельно (объединяем их в R452637 = 122,5 Ом)
- R1 и R452637 соединены последовательно (получаем Rобщ. = 322,5 Ом) Общий ток (Іобщ.) можем найти по формуле:

Іобщ. = E / Rобщ. = 31 мA

Показание амперметра будет равно току через R6. Найдем его:

- Ток через R1 будет течь полностью, без потерь, и будет равен Іобщ.
- В точке а ток будет делиться пополам, так как R45 равен R2637, соответственно ток через R2637 = Ioбщ./2 = 15,5 MA.
- Ток через R2 будет течь полностью, и будет равен току через R2637
- В точке b ток будет делиться пропорционально сопротивлению. Ток будет равен:

$$Ia = I2 * R37/(R37+R6) = 9 MA$$


Поскольку ток втекает в положительный контакт миллиамперметра, его показание будет положительным.

Ответ пункта A): Rобщ. = 322,5 Ом, Iобщ. = 31 мA, Ia = 9 мA

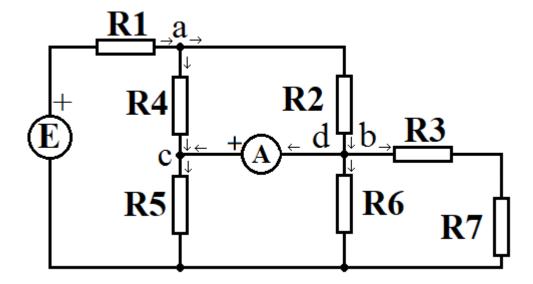
# Пункт Б)

Миллиамперметр включили между точками с и d, плюсовым контактом в с.

Получаем схему (b и d – один и тот же узел в данном случае):



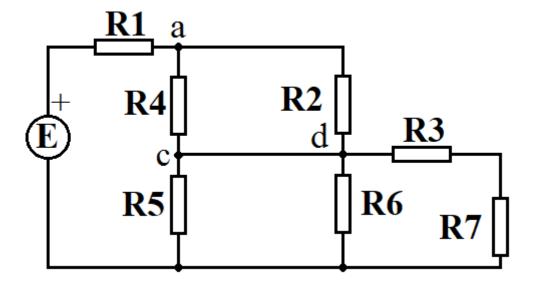Найдем общее сопротивление. Поскольку миллиамперметр идеальный, для поиска общего сопротивления мы его временно заменим на проводник. Получаем схему:



Очевидно, что:

- R3 и R7 соединены последовательно (объединяем их в R37 = 350 Ом)
- R6 и R37 соединены параллельно (объединяем их в R637 = 145 Ом)
- R5 и R637 соединены параллельно (объединяем их в R5637 = 59 Ом)
- R4 и R2 соединены параллельно (объединяем их в R24 = 59 Ом)
- R1, R24 и R5637 соединены последовательно (объединяем их в Rобщ. = 318 Ом)

Аналогично А, общий ток будет равен Іобщ. = 31,5 мА

Получаем, что резисторы R2, R4, R5 и R637 собраны в мостовую схему.

R4 = R637, R2 = R5. Больший ток будет течь через R2 и R5.

Отсюда следует, что ток через миллиамперметр будет равен разнице токов между R2 и R4.

- Ток через R2 равен:
  I2 = Іобщ. \* R4/(R2+R4) = 18,6 мА
- Ток через R4 равен:
  I4 = Іобіц. \* R2/(R2+R4) = 12,8 мА
- Ток через амперметр равен: Ia = I2 I4 = -5,8 мA Поскольку ток втекает в отрицательный контакт миллиамперметра, его показание будет отрицательным.

Ответ пункта Б): Rобщ. = 318 Ом, Iобщ. = 31,5 мА, Ia = -5,8 мА

#### 2 задание

Центр равностороннего треугольника находится на расстоянии  $c = \frac{a\sqrt{3}}{b}$  от его углов. Следовательно, искомая точка находится на расстоянии:

$$r = \sqrt{b^2 + c^2}$$

Поскольку все протоны равноудалены от точки, то проекции напряженностей в плоскости треугольника будут скомпенсированы, поэтому релевантной являются лишь проекции напряженностей на нормаль к данной плоскости:

$$E_{\perp} = E \cdot \sin \alpha ,$$

где 
$$E = \frac{k \cdot q}{r^2}$$
,  $\sin \alpha = \frac{b}{r}$ . Тогда:

$$E_{\perp} = \frac{k \cdot q \cdot b}{r^3}$$
 или для всех трёх протонов  $E_{nonh.} = \frac{3k \cdot q \cdot b}{r^3} = 5,13 \cdot 10^5 \, B \, / \, M$ .

Изменение среды никак не повлияет на напряженность поля, поскольку напряженность не зависит от относительной диэлектрической проницаемости.

Такими же рассуждениями для треугольника из электронов получаем:

$$c_e = \frac{a_e \sqrt{3}}{b}, \ r_e = \sqrt{b^2 + c_e^2},$$

$$E_{\perp e} = \frac{k \cdot q \cdot b}{r_e^3}, \ E_{nonh.e} = \frac{3k \cdot q \cdot b}{r_e^3} = 6.8 \cdot 10^4 \, B \, / \, M.$$

Поскольку электрон и протон имеют одинаковый заряд, но с противоположным знаком:

$$E = E_{\text{полн.}} - E_{\text{полн.}e} = 3k \cdot q \cdot b \cdot \left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{r_e^3}\right) = 4,45 \cdot 10^5 \, B \, / \, M \ .$$

#### 3 задание

1. Пакет показаний включает в себя:

- а. ID (99-10+1) 7 бит
- b. Показания температуры (30-(-30)+1)-6 бит

Всего в системе 5 датчиков, тогда размер пакета, который отправляется с первичного сервера равен 5\*(7+6)=5\*13=65 бит.

Ответ: 65 бит.

2. Данные о температуре проходят следующий путь:

Снятие -> первичный сервер -> центральный сервер. Пакет данных формируется 30 секунд,

Тогда:

6/8\*8(передача от датчика к первичному серверу)+65/8\*8(передача от первичного сервера к центральному)+30=31.109

Ответ: 32 секунды

3. Пакеты направляются каждые 5 минут, тогда за один час направляется 12 пакетов, тогда всего 12\*24=288 пакетов. Следует учитывать, что в 00:00 была тоже отправка пакета.

Ответ: 288 пакетов

#### 4 задание

Применяется метод отрабатывания назад. Количество баз высчитывается по формуле:  $D_n = F*(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1})$ , где  $D_n$  это расстояние, которое можно проехать при наличии п баков топлива, вместимостью F единиц. Нужно найти наименьшее число n, при котором  $D_n \geq K$ , где K это расстояние, которое нужно преодолеть. Количество дополнительных баз, которые нужно создать для промежуточного хранения топлива равно n-1.

Определим сколько единиц топлива понадобится:

 $D_n = 400*\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}+\frac{1}{13}+\frac{1}{15}+\frac{1}{17}+\frac{1}{19}+\frac{1}{21}+\frac{1}{23}+\frac{1}{25}+\frac{1}{27}+\frac{1}{29}+\frac{1}{31}+\frac{1}{33}+\frac{1}{35}+\frac{1}{37}+\frac{1}{39}+\frac{1}{41}\right)\approx 1001.9.$  Имея 21 полный бак расстояние, которое мы сможем пролететь равно 1001.9. Таким образом, количество необходимых баз равно 20.